

**EXERCICE N° 2 :**

*Dans le montage représenté Ci-dessous, déterminer la valeur du courant  $I_3$  traversant la résistance  $R_3$  en appliquant le théorème de Thévenin.*

