

**EXERCICE N° 3 :**

*Dans le montage représenté Ci-dessous, déterminer la valeur du courant  $I_3$  traversant la résistance  $R_3$  en appliquant la loi des mailles et la loi des nœuds.*

