

## Théorème de Thévenin

### EXERCICE N° 6 :

Dans le montage représenté Ci-dessous, déterminer la valeur du courant ( $I_x$ )

traversant la résistance  $R_x$  en appliquant le théorème de Thévenin.

